
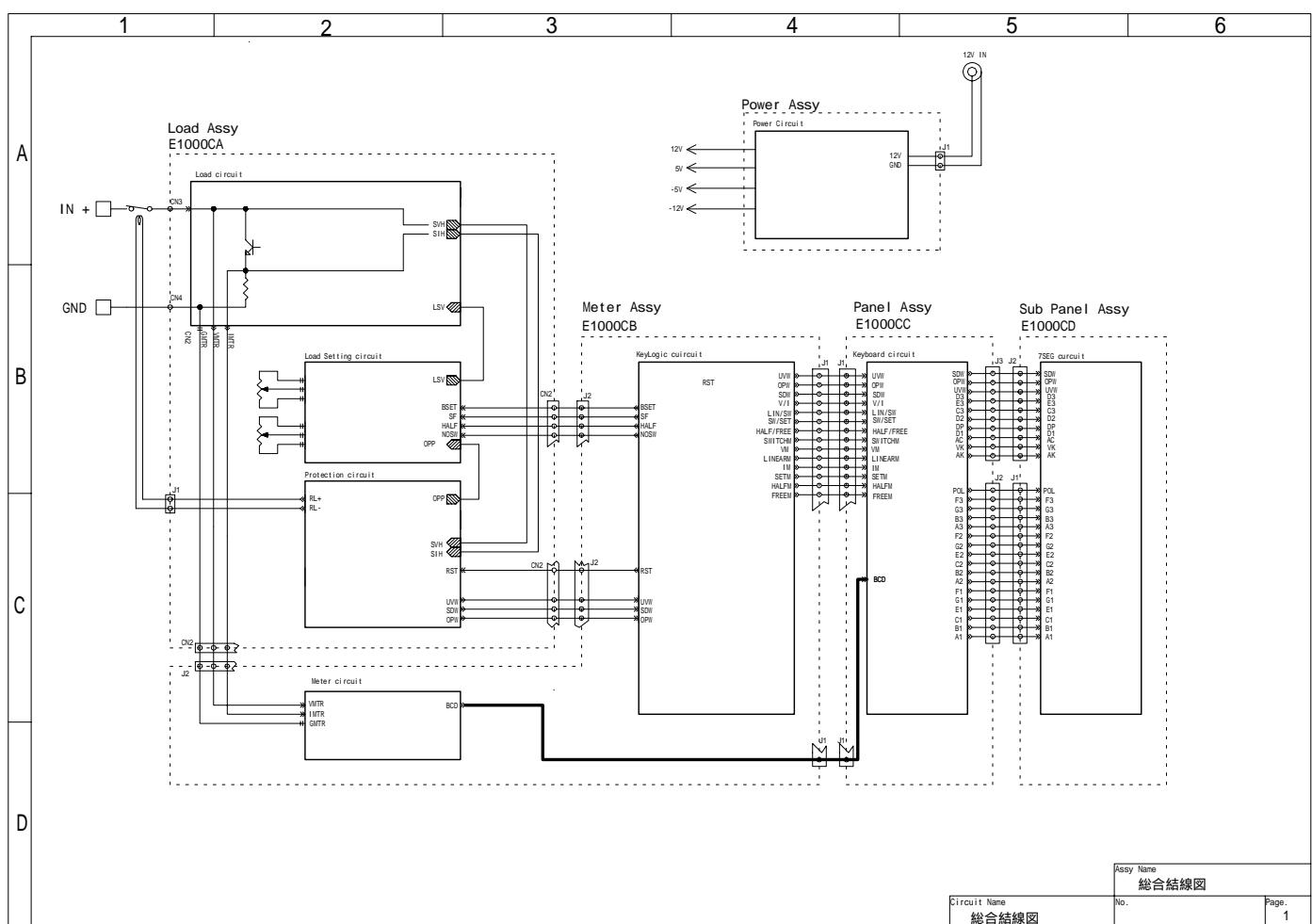


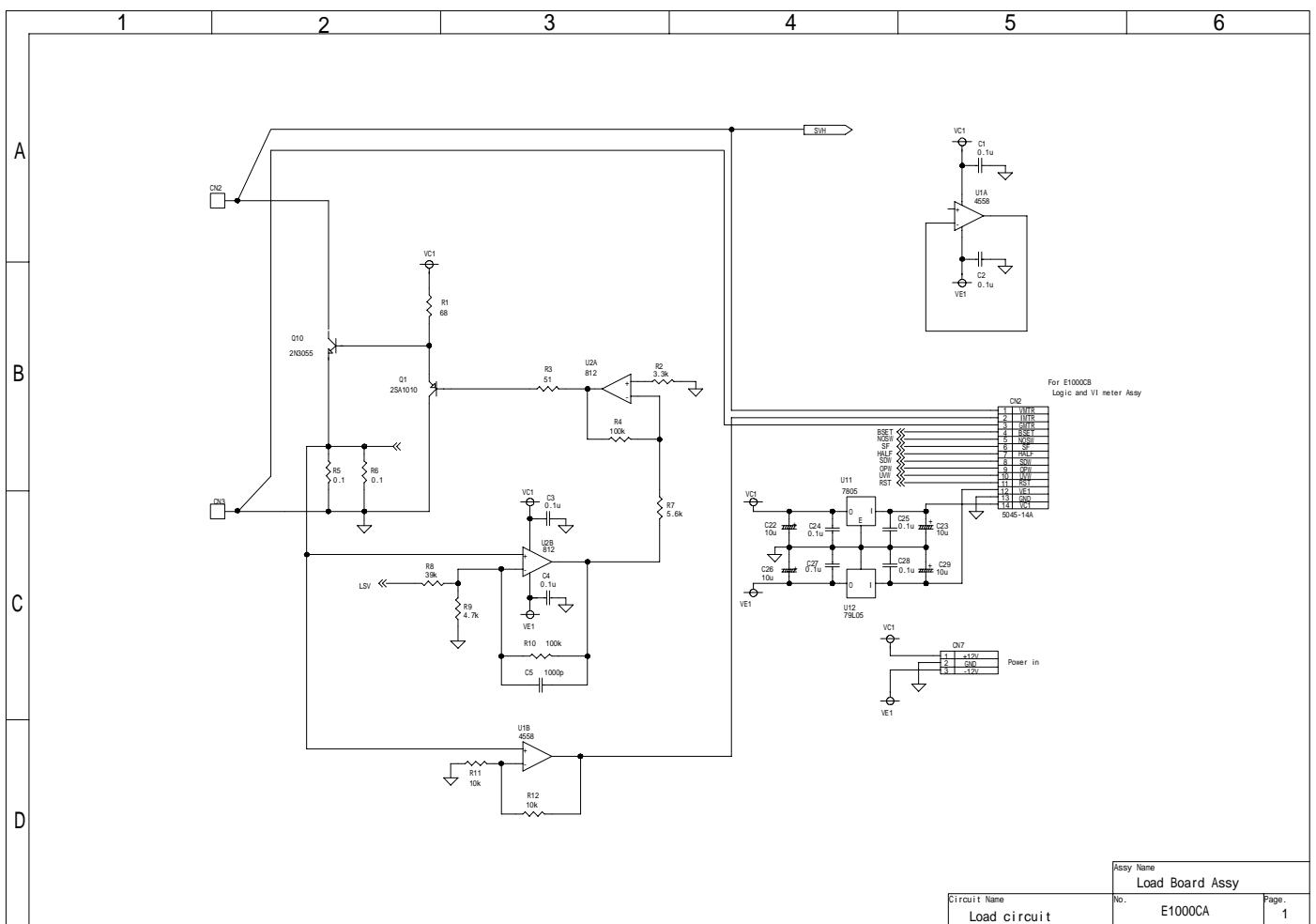回路の全構成です。 Load Assy, Meter Assy Panel Assy、Power Assy の 4 枚の基板で構成されております。



本装置のメイン部分である、負荷電流を流すところです。R5,R6は負荷電流を検出する電流センス抵抗、U2Bは誤差増幅器、Q10は負荷電流を流すトランジスタ、Q1はそのドライバとなっています。LSVはLoadSetVoltageの略で、このLSVの値と電流センス抵抗R5,R6から得られる電圧差が無くなるよう制御が働くわけです。



負荷設定電圧の発生回路です。負荷モードによって、U4A, U4B, U4C, U4D をそれぞれONにします。

「一定電流負荷モード」

一定電流を流すだけのモードです。U4A と U4D をONにします。こうすると、LSV にはボリュームにより作られた電圧がそのまま出でます。

「Bset モード」

過渡応答試験を行う「過渡応答試験モード」の場合は、過渡応答を行う電流の値 A と値 B を決め、A と B の電流を交互に流すことで過渡応答を見ます。このモードはその最小値 B を決めるモードです。RESET をLにすることにより、発振器の動作を停止させます。


このとき発振器出力は H レベルとなります。次に U4B を ON に、他を OFF にすることで、LSV は、VA-VB の直流電圧となります。

「過渡応答試験モード」

過渡応答を行なうモードです。U4A, U4D を ON にし、Reset をHにします。すると、タイマ IC555 が発振を開始し、タイマ出力がLの時、LSV は「一定電流負荷モード」で決めた値となり、発振器出力がLの時、LSV は「Bset モード」で決めた値となります。発振周波数は 1kHz にしてありますから、1kHz の周波数で、過渡応答用の負荷設定電圧が得られるわけです。

「過渡応答試験モード 50% 限界」

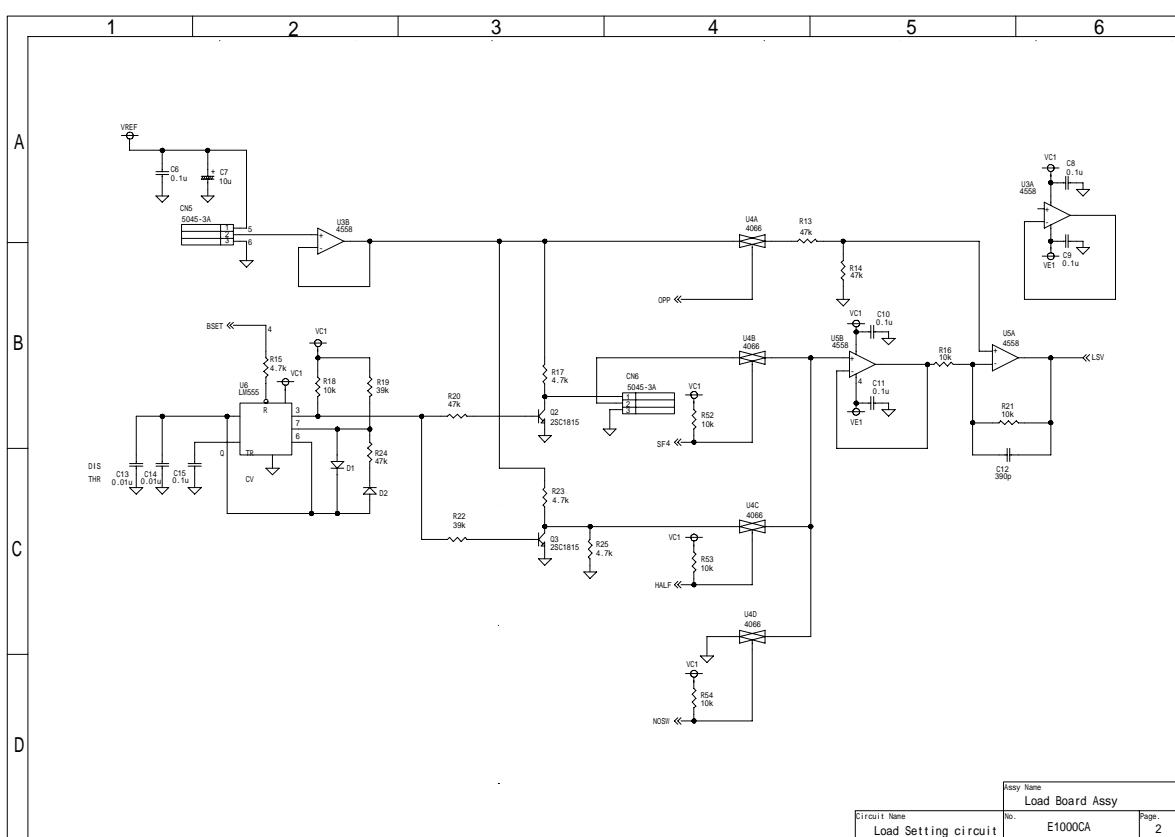通常の過渡応答試験は、負荷設定値として A と B の二つを設定しなければなりません。しかし、普通過渡応答試験を行うといえば、B は A の半分にすることが多いため、このモードは B の値を自動的に A の半分とするモードです。B の値を、R23, R25 により A の電圧の半分に分圧することで実現しております。U4C を ON, 他を OFF とするとこのモードになります。



保護回路および警告回路です。保護として、過電力保護、過電流保護があり、警告として低電圧傾向があります。

過電力保護


掛け算器 NJM4200 を用いて、電圧と電流の値を掛け算し、電力値を得ます。その値が規定値(100W 程度)を超えた場合、フリップフロップ U9 を動作させ、入力リレーを OFF にし、回路を保護します。

過電流保護


電流センス抵抗の両端電圧が一定値を超えた場合、保護動作を行います。

低電圧警告

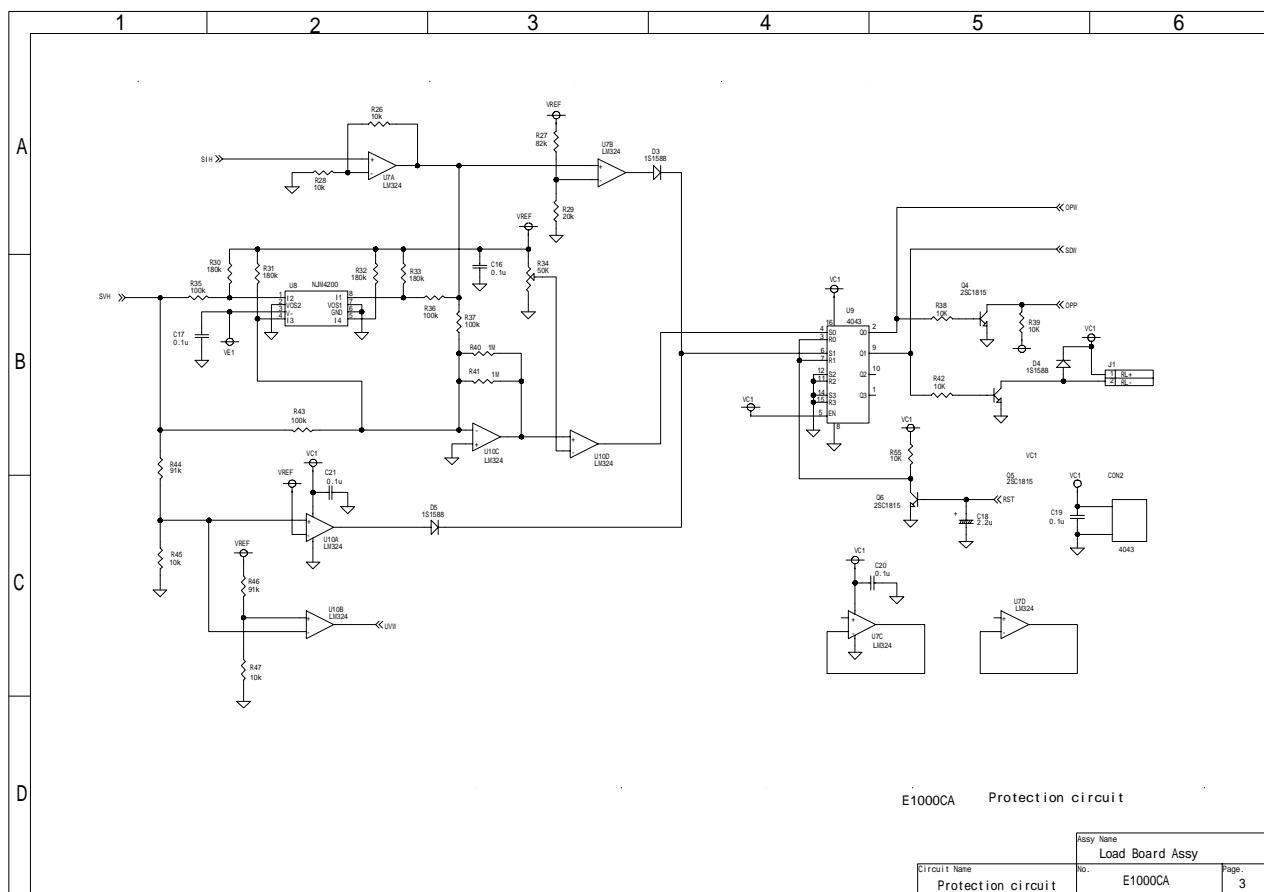
入力電圧が低すぎると、この回路は制御が正しく動作しません。そこで、入力電圧が低い場合、制御がうまく働かないということを示す警告を出します。



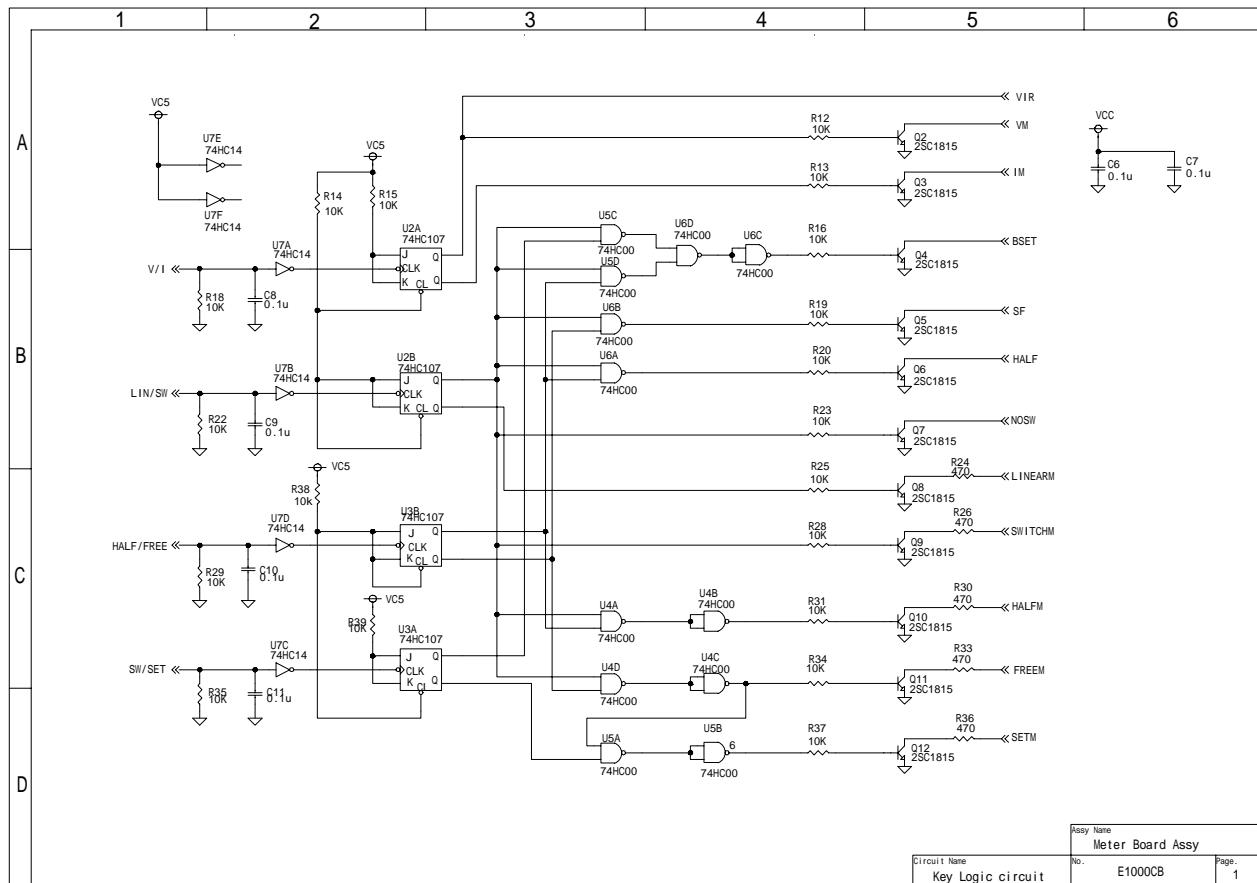
キー-ケンス、および表示シケンス回路です。
各スイッチは、U2のTフリップフロップに接続し、キーを押すごとにフリップフロップ出力はH,Lと
変化します。その出力をもとに、ロジック回路で各回路へ必要な信号がつくられます。
なお、C8,U7はキーのチャタリング防止回路です。



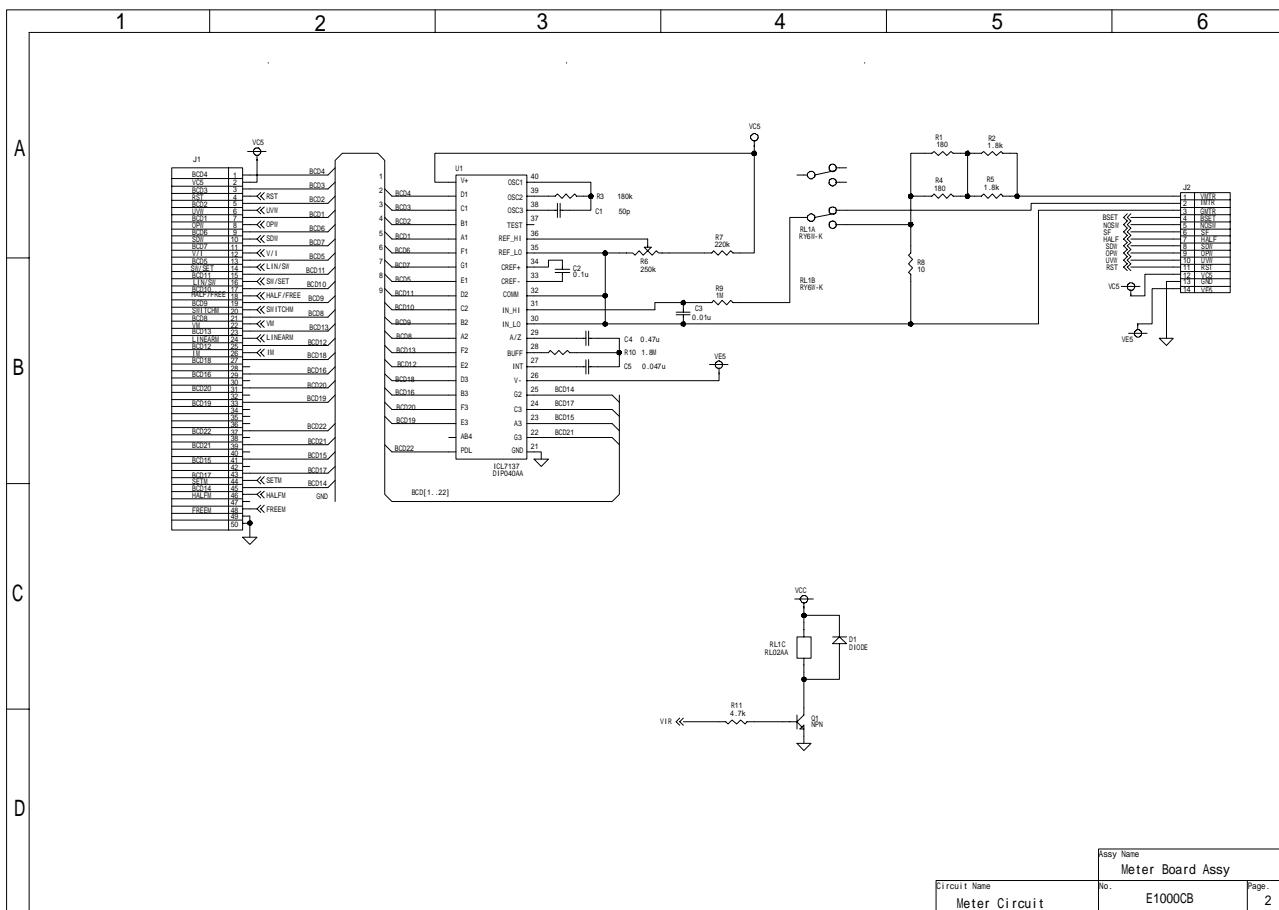ICL7137 を用いた、電圧・電流計です。ICL7137 のデータシートに記載されていた応用回路例そのものです。



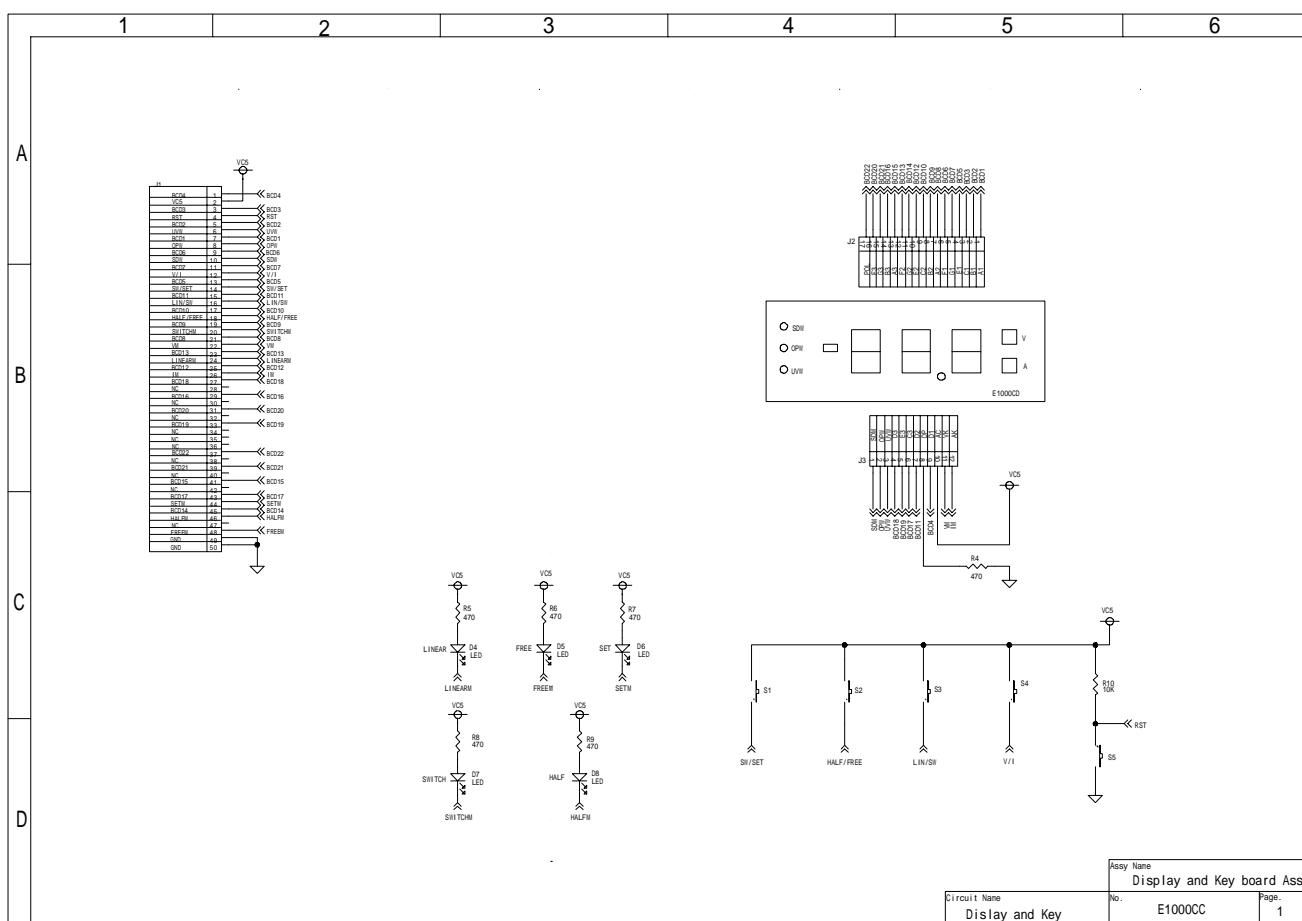スイッチと表示用回路です。このボードの上に、7セグメントLEDを用いた電圧・電流表示用の小亀ボードがのります。



7セグメントLEDの小龟ボードです。

